

113 學年度

國立中山大學

課程名稱:硬體描述語言

Adder Designs Using Verilog Structural, Dataflow,
and Behavioral Modeling

作業/成果報告/專題

授課教師:蕭勝夫

學生學號/班級/姓名: B103040045/資工 114/楊貽婷

RTL 設計:


1. Structure level: 將 Full Adder 以邏輯閘組合的方式撰寫出來，最後在 32-bit ripple carry adder 當中用 generate 語法呼叫出 32 個 Full adder 計算 32-bit 加法。
2. Dataflow level: 用 assign 語法，直接描寫加法。
3. Behavior level: 用 always 語法偵測 Input port 是否有變化，再執行計算。
4. Structure level with register: 在第一點架構上，計算完的結果先經過 D-flip flop 再送到 output port。
5. Dataflow level with register: 在第二點架構上，計算完的結果先經過 D-flip flop 再送到 output port。
6. Behavior level with register: 在第三點架構上，計算完的結果先經過 D-flip flop 再送到 output port。

Testbench: 將會用到的腳位宣告好，再呼叫 6 種不同設計的加法器建立 instances，在 initial begin – end 區塊，用 \$random 隨機分派值，之後將預期輸出跟加法器做比對，檢查是否有錯。

- Pre_syn_testbench 跟 Post_syn_testbench 的差別為: 有沒有引用 sdf 檔案。


- RTL 波形圖 (pre_simulation)

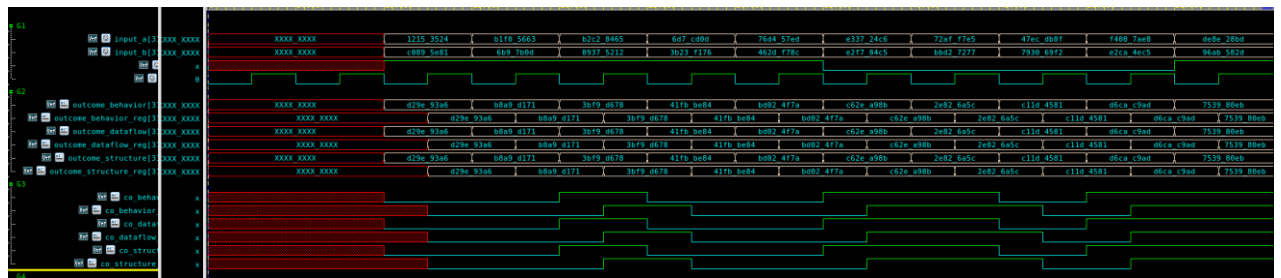此步驟的目的為驗證 RTL 程式正確，發現當三種方式所寫出的 combinational ripple carry adder，一發現 input 值更新後，也會同時馬上更新 output。但如果將這種 combinational 加入 D-flip-flop 後，在 positive edge 時才會更新 output 數值。



- Gate-level (delay optimize)波形圖

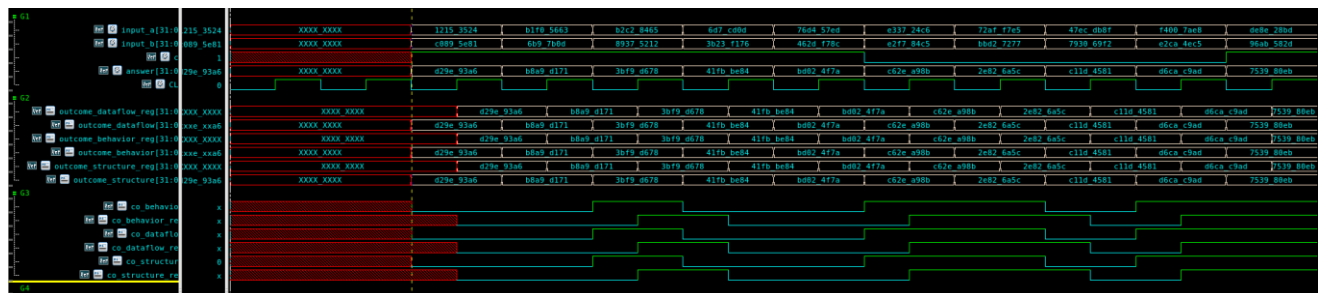將上述 RTL 程式經過 DC compiler 後，在經由 post simulation 驗證所得出的波形圖與 RTL 波型圖表現一致。



- 請觀察三種 modeling 的數據與波型是否相同，並解釋你認為的原因：
三種 modeling 在波形圖上的表現，不論是數據還是波型都相同，可能原因為這三種 modeling 是以不同描述方式撰寫出相同功能。例如 structure-level 常以 hierarchy 的結構，從小 module 慢慢組成大 module，但在 behavior-level 為電路功能的行為描述。
- 數據表格 (提供在下頁):
 - 從 combination circuit 設計加入暫存器後，面積和延遲皆會增大。
 - 從三種 modeling 來看的話，dataflow 和 behavior 數值一樣，且在 area-optimized and delay-optimized 分別有最小面積和最小延遲。

		Area (μm^2)			Delay (ns)	Power (W)		
		CL	SL	Total		Dynamic (uW)	Leakage (nW)	Total (mW)
adder_structure	Delay	92.482562	0	92.482562	0.473287	118.4376	88.0144	0.1185
	Area	48.107521	0	48.107521	0.766279	35.8175	27.4608	0.35845
	Between	67.132802	0	67.132802	0.619783	59.7878	50.9201	0.59839
adder_structure_reg	Delay	94.970882	30.792960	125.763843	0.486066	310.9370	111.876	0.311
	Area	48.107521	30.792960	78.900481	0.780511	155.4213	52.9503	0.1555
	Between	67.547522	30.792960	98.340482	0.618289	211.3923	78.3415	0.2115
adder_dataflow	Delay	105.909122	0	105.909122	0.086346	577.5765	95.2921	0.5777
	Area	33.488641	0	33.488641	0.890143	23.1684	17.7645	0.23186
	Between	52.254721	0	52.254721	0.488245	53.9102	32.3345	0.53943
adder_dataflow_reg	Delay	109.693442	30.792960	140.486402	0.10077	144.10	122.8804	1.4411
	Area	33.488641	30.792960	64.281601	0.906512	126.1914	43.2527	0.1262
	Between	52.099201	30.792960	82.892161	0.503641	238.7401	56.7549	0.2388
adder_behavior	Delay	105.909122	0	105.909122	0.086346	577.5765	95.2921	0.5777
	Area	33.488641	0	33.488641	0.890143	23.1684	17.7645	0.23186
	Between	52.254721	0	52.254721	0.488245	53.9102	32.3345	0.53943
adder_behavior_reg	Delay	109.693442	30.792960	140.486402	0.10077	1.4410	122.8804	1.4411
	Area	33.488641	30.792960	64.281601	0.906512	126.1914	43.2527	0.1262
	Between	52.099201	30.792960	82.892161	0.503641	238.7401	56.7549	0.2388

● 心得:

先前在必修課「數位系統實驗」上已有撰寫 Verilog 的經驗，但本次作業還是花費許久時間在上面。其中一個可能原因為先前所使用的軟體為 Vivado 並不是這堂課所要求的 VCS + nWave，因此花了不少時間適應。加上先前 Vivado 只需要按按鈕就好，不像這次作業一樣需要對 Pre simulation、compile、Post simulation 做相關額外操作，所以在操作上研究許久。還有一點是開啟 nWave 時，等待時間等蠻久的，雖能順利操作，但就是跑得有點慢。

在撰寫 RTL 程式的部分沒甚麼難處，而利用 nWave 如上段所述花了一些時間，到這邊為止為我很熟悉的流程，另外值得一提的是，非常感謝助教已經提供好相關模板並且幾乎可以沿用，讓我不用重新研究，在 Testbench 部分也解釋得不錯，省下不少自己研究的時間。而之後的 compile 過程簡直是惡夢，在這邊卡了很久，因為調 period 一直調不好，所以大概跑了上百次，而且總共有 18 種組合，是個非常枯燥乏味的流程。Post simulation 跟 Pre simulation 的流程差不多，但是中途遇到 shell 檔無法執行，透過上網搜尋和詢問 ChatGPT 解決。